

Chapter 2

Basic Laws

[رابط الكورس كامل علي موقع si-manual](#)

<https://si-manual.com/courses/si-electrical-circuits> 1

رابط جروب التليجرام
https://t.me/circuit1_si




كلية هندسة

اضغط هنا

للذهاب لشرح الكورس و حلول مسائل و تمارين الكتاب كاملة على موقع

si-manual.com

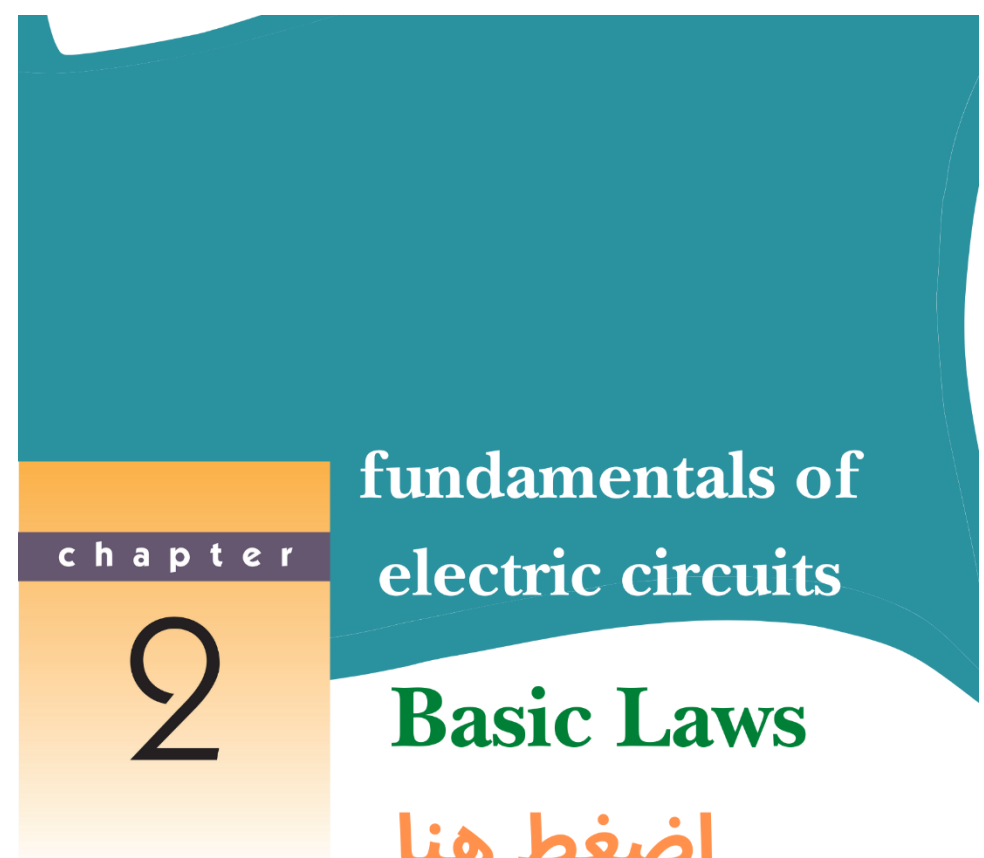

fundamentals of electric circuits

Basic Laws

اضغط هنا

للذهاب لشرح الشايتير وحلول المسائل كاملة على موقع

si-manual.com



By Eng. Emad Mahdy

WhatsApp: +20 12 7148 2006

YouTube: si-manual (Eng. Emad Mahdy)

<https://si-manual.com>



2.1 Introduction

Content


- 2.1 Introduction
- 2.2 Ohm's Law
- 2.3 †Nodes, Branches, and Loops
- 2.4 Kirchhoff's Laws
- 2.5 Series Resistors and Voltage Division
- 2.6 Parallel Resistors and Current Division
- 2.7 Wye-Delta Transformations
 - Δ to Y Conversion
 - Y to Δ Conversion



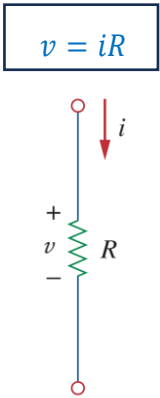2.2 Ohm's Law قانون أوم



Ohm's law states that the voltage v across a resistor is directly proportional to the current i flowing through the resistor.

ينص قانون أوم على أن الجهد v عبر المقاومة يتناسب طرديًا مع التيار i المار بهذه المقاومة.



The resistance R of an element denotes its ability to resist the flow of electric current; it is measured in ohms (Ω).

تشير المقاومة R لعنصر ما إلى قدرته على مقاومة مرور التيار الكهربائي و تقاس بوحدة الأوم (Ω).

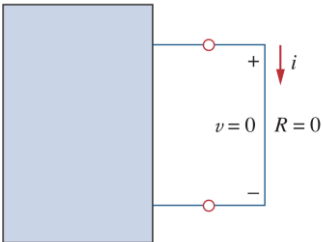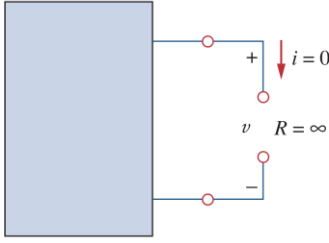short circuit	open circuit
A short circuit is a circuit element with resistance approaching zero ($R \rightarrow 0$). الدائرة المغلقة هي دائرة مقاومتها تقترب من الصفر ($R \rightarrow 0$). 	An open circuit is a circuit element with resistance approaching infinity ($R \rightarrow \infty$). الدائرة المفتوحة هي دائرة مقاومتها تقترب من اللانهاية ($R \rightarrow \infty$). 

Conductance is the ability of an element to conduct electric current; it is measured in siemens (S).

التوصيلية الكهربائية هي قدرة العنصر على توصيل التيار كهربائي و تقاس بوحدة السيمنز (S).

$$G = \frac{1}{R} = \frac{i}{v}$$

$$p = vi = \frac{v^2}{R} = i^2 R$$

- $v \rightarrow$ voltage (V)
- $i \rightarrow$ current (A)
- $R \rightarrow$ resistance (Ω)
- $G \rightarrow$ conductance (S)
- $p \rightarrow$ power (W)




2.3 †Nodes, Branches, and Loops

- A **branch** represents a single element such as a voltage source or a resistor.
- A **node** is the point of connection between two or more branches.
- A **loop** is any closed path in a circuit.
- A **Mesh** is a single closed loop series path that does not contain any other paths. There are no loops inside a mesh.

$$b = l + n - 1$$



- $l \rightarrow$ Number of loops
- $n \rightarrow$ number of nodes
- $b \rightarrow$ number of branches (number of branches = number of circuits elements)

Series elements التوصيل علي التوالي	Parallel elements التوصيل علي التوازي
Two or more elements are in series if they exclusively share a single node and consequently carry the same current. تكون العناصر متوصلة تواليا إذا كانوا يشتركون في نقطة واحدة وبالتالي يمر بهم نفس التيار.	Two or more elements are in parallel if they are connected to the same two nodes and consequently have the same voltage across them. تكون العناصر متوصلة توازيا إذا كانوا متصلين بنفس النقطتين وبالتالي يكون لهما نفس فرق الجهد.

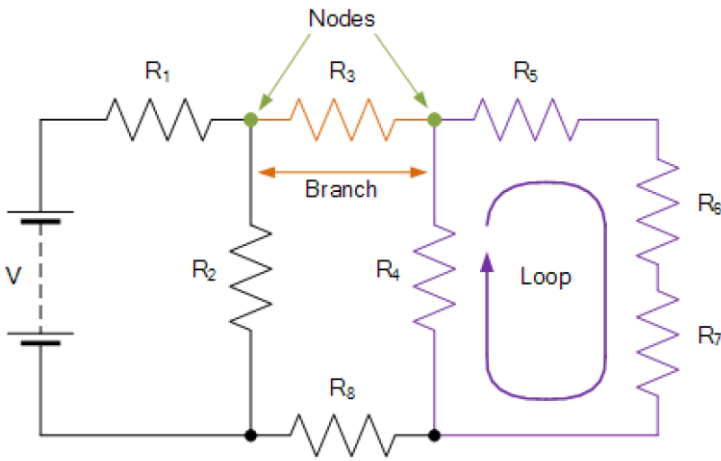



2.4 Kirchhoff's Laws

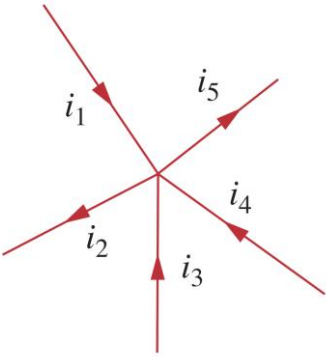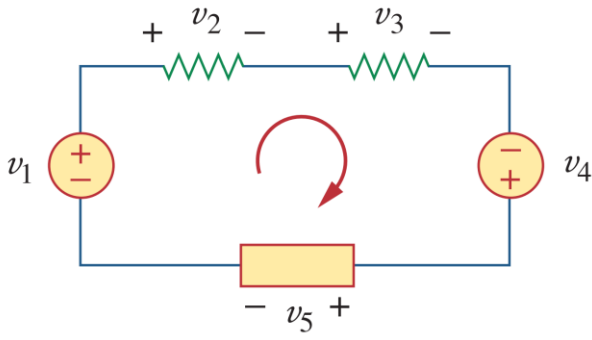Kirchhoff's current law (KCL)	Kirchhoff's voltage law (KVL)
Kirchhoff's current law (KCL) states that the algebraic sum of currents entering a node (or a closed boundary) is zero. مجموع التيارات الداخلة أو الخارجة من أي نقطة في الدائرة = صفر $\sum_{n=1}^N i_n = 0$ 	Kirchhoff's voltage law (KVL) states that the algebraic sum of all voltages around a closed path (or loop) is zero. مجموع فروق الجهد في أي مسار مغلق في الدائرة = صفر $\sum_{m=1}^M v_m = 0$ 




2.5 Series Resistors and Voltage Division

- Equivalent resistance R_{eq}

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$

- Voltage division
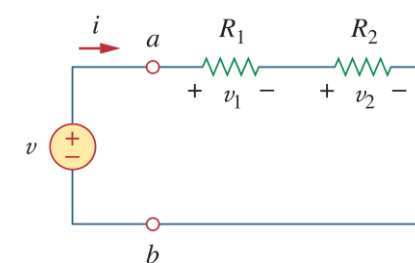
$$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v, \quad v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v$$





2.6 Parallel Resistors and Current Division

- Equivalent resistance R_{eq}

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N}$$

- Equivalent conductance G_{eq}


$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \cdots + G_N$$

- Equivalent resistance R_{eq} (two resistance)



$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

- Current division
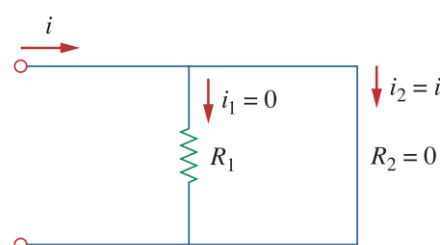
$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i, \quad i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$




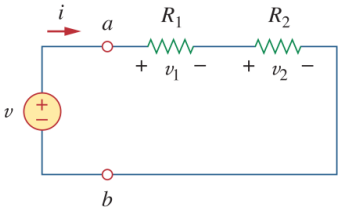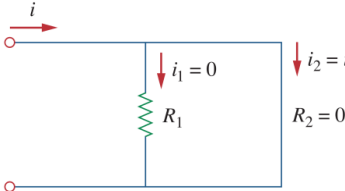

Series Resistors	Parallel Resistors
Series: same current but deferent voltage. توصيل التوالي : هي مجموعه مقاومات متتاليه يمر فيها التيار نفسه و لكن تختلف في الجهد.	Parallel: same voltage and deferent current. توصيل التوازي : هي مجموعه مقاومات متوازي تتصل في نقطتين و لها نفس الجهد و لكن التيار مختلف.
$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$	مجموعة مقاومات علي التوازي $R_{eq} = \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N} \right]^{-1}$ مقاومتين علي التوازي R_1 and R_2 $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ محصلة مقاومتين علي التوازي = ضربهم علي جمعهم لو كان المقاومتين متساويين $R_1 = R_2 = R$ $R_{eq} = \frac{R}{2}$ Equivalent conductance G_{eq} $G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = G_1 + G_2 + \dots + G_N$
Voltage division مقسم الجهد $v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v, \quad v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v$ 	Current division مقسم التيار $i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i, \quad i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$ 




2.7 Wye-Delta Transformations

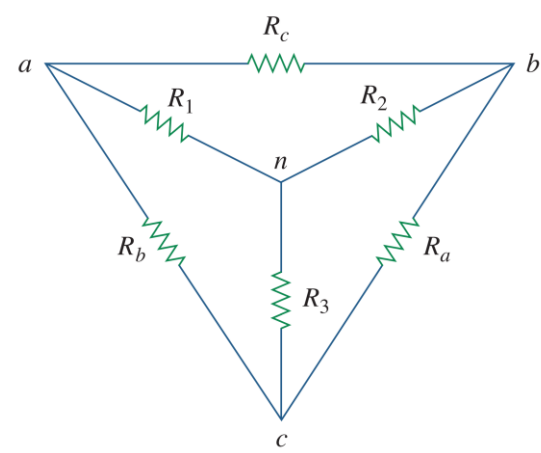



Δ to Y Conversion	Y to Δ Conversion
$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$	$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$
$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$	$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$
$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$	$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$
$\text{when } R_a = R_b = R_c = R_\Delta$ $R_Y = \frac{R_\Delta}{3}$	$\text{when } R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$ $R_\Delta = 3R_Y$



Laws summery

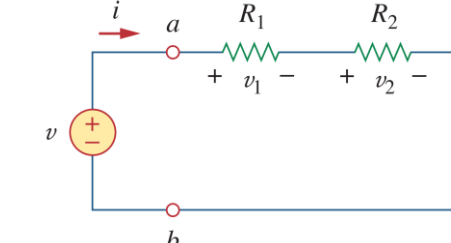Ohm's Law	$v = iR$ $G = \frac{1}{R} = \frac{i}{v}$ R → Resistance G → conductance i → current v → voltage
Nodes, Branches, and Loops	$b = l + n - 1$ b → number of branches n → number of nodes l → number of loops
Kirchhoff's Laws	Kirchhoff's current law (KCL) states that the algebraic sum of currents entering a node (or a closed boundary) is zero. $\sum_{n=1}^N i_n = 0$ Kirchhoff's voltage law (KVL) states that the algebraic sum of all voltages around a closed path (or loop) is zero. $\sum_{m=1}^M v_m = 0$
Series Resistors and Voltage Division	- Equivalent resistance $R_{eq}$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$ - Voltage division$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v, \quad v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v$
Parallel Resistors and Current Division	- Equivalent resistance $R_{eq}$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$ - Equivalent conductance $G_{eq}$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \dots + G_N$ - Equivalent resistance R_{eq} (two resistance)$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ - Current division$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i, \quad i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$

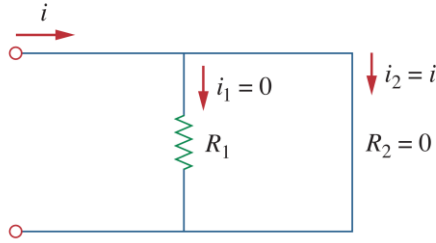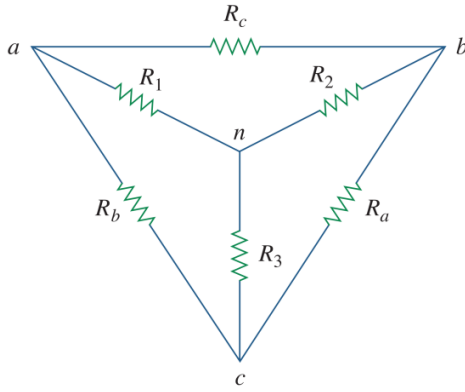

									
Y-Δ Transformations	 <table><tr><th>Δ to Y Conversion</th><th>Y to Δ Conversion</th></tr><tr><td>$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$</td><td>$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$</td></tr><tr><td>$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$</td><td>$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$</td></tr><tr><td>$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$</td><td>$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$</td></tr></table>	Δ to Y Conversion	Y to Δ Conversion	$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$	$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$	$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$	$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$	$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$	$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$
Δ to Y Conversion	Y to Δ Conversion								
$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$	$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$								
$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$	$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$								
$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$	$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$								